
 


Exercise 2 Combinational circuits

電子所 311510061 陳柏翰

2-1: Design a 1-bit Full Adder

28T:

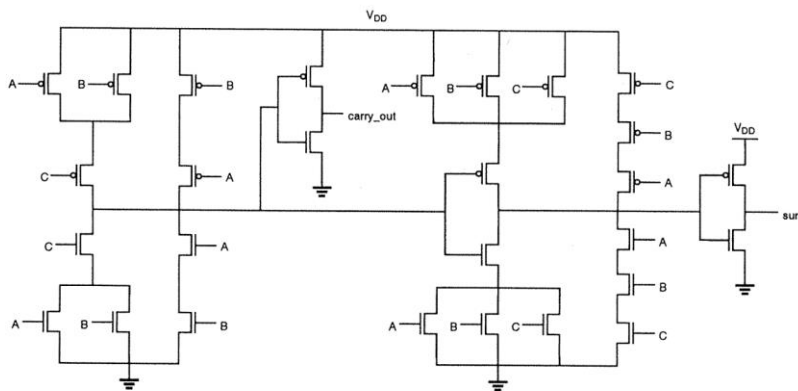


上圖是 28T 的圖形。

```
t_worst_1= 36.4025p
t_worst_2= 34.3011p
worst_case_delay= 36.4025p
```

Area=28, worst case delay = 36.4025ps, Area* worst case

delay=1019.27。

14T:

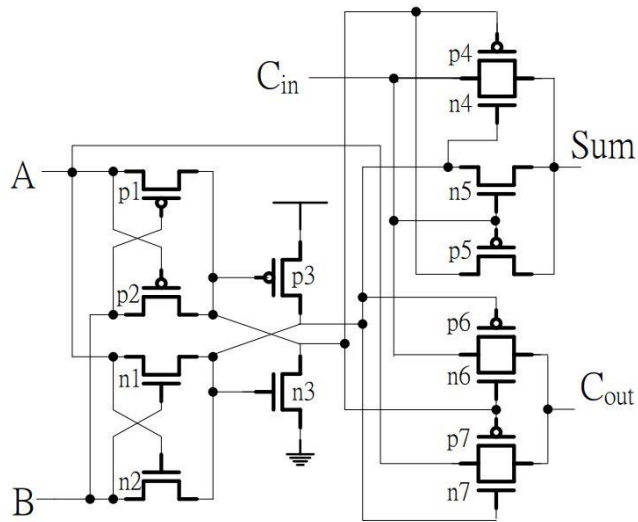


上圖為我用來優化的 1bit adder。

```
t_worst_1= 26.1273p
t_worst_2= 51.6019p
worst_case_delay= 51.6019p
```

Area=14, worst case delay = 51.6019ps, Area* worst case

delay=722.4266。

2-2: Design a 4-Bit Adder

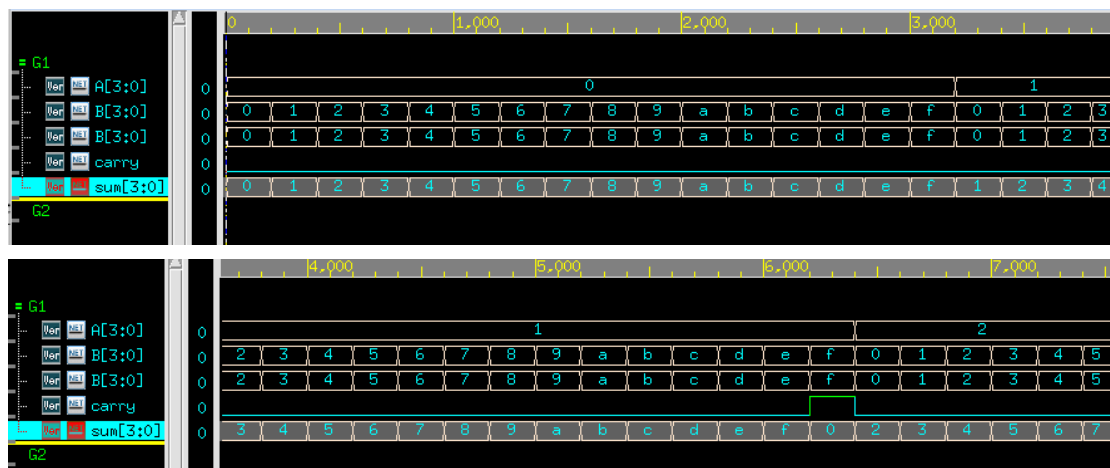

有透過 verdi 觀察訊號的變化以驗證自己所設計的確實為一個 4bit adder。

```

*****
Operating Conditions: PVT_0P7V_25C   Library: asap7sc7p5t_INVBUF_RVT_TT_08302018
Wire Load Model Mode: top
Startpoint: B[0] (input port)
Endpoint: carry (output port)
Path Group: default
Path Type: max

```

Point	Incr	Path
input external delay	0.00	0.00 f
B[0] (in)	0.00	0.00 f
U21/Y (NAND2x1p5_ASAP7_75t_R)	10.04	10.04 r
U22/Y (NOR2xp33_ASAP7_75t_R)	16.88	26.92 f
U17/Y (NOR3xp33_ASAP7_75t_R)	19.60	46.52 r
U13/Y (NOR2xp67_ASAP7_75t_R)	19.16	65.67 f
U25/Y (MAJ5xp5_ASAP7_75t_R)	14.45	80.12 r
U26/Y (INVxp33_ASAP7_75t_R)	6.54	86.66 f
carry (out)	0.00	86.66 f
data arrival time		86.66

max_delay	90.00	90.00
output external delay	0.00	90.00
data required time		90.00

data required time		90.00
data arrival time		-86.66

slack (MET)		3.34

如 syn.log 中所示 critical path 為從 B[0]或 A[0]開始到 carry 的路徑且 delay 時間為 86.66ps，且發生在 carry 發生訊號變化時，因此我設計了如下的 pattern 來包含 critical path，由左至右順序為 A[3] A[2] A[1] A[0] B[3] B[2] B[1] B[0]，皆只改變 B[0]來使 carry 發生 0 和 1 之間的改變。

```

11010010    00111100
11010011    00111101
11010010    00111100
11010011    00111101

10010110    01111000
10010111    01111001
10010110    01111000
10010111    01111001


10110100    01011010
10110101    01011011
10110100    01011010
10110101    01011011

00011110    11110000
00011111    11110001
00011110    11110000
00011111    11110001

```

2-3: CMOS Logics for 4-Bit Adder

2-3: CMOS Logics for 4-Bit Adder

 

上圖為我輸入自己 pattern 後的波形圖。

```
*****
.title ex_2_3

***** transient analysis tnom= 25.000 temp= 25.000 *****
tr1= 132.0343p targ= 1.3235n trig= 1.1915n
tf1= 132.6997p targ= 1.7327n trig= 1.6000n
tpd1= 132.3670p
tr2= 134.2941p targ= 2.9343n trig= 2.8000n
tf2= 132.7219p targ= 3.3327n trig= 3.2000n
tpd2= 133.5080p
tr3= 132.8458p targ= 4.5250n trig= 4.3922n
tf3= 135.3091p targ= 4.9353n trig= 4.8000n
tpd3= 134.0775p
tr4= 130.5157p targ= 6.1305n trig= 6.0000n
tf4= 135.0244p targ= 6.5250n trig= 6.3900n
tpd4= 132.7701p
tr5= 130.7850p targ= 7.7308n trig= 7.6000n
tf5= 134.9862p targ= 8.1350n trig= 8.0000n
tpd5= 132.8856p
tr6= 130.7944p targ= 9.3308n trig= 9.2000n
tf6= 135.1809p targ= 9.7352n trig= 9.6000n
tpd6= 132.9876p
tr7= 130.5822p targ= 10.9306n trig= 10.8000n
tf7= 132.1532p targ= 11.3321n trig= 11.2000n
tpd7= 131.3677p
tr8= 134.4419p targ= 11.7344n trig= 11.6000n
tf8= 132.5014p targ= 12.1325n trig= 12.0000n
tpd8= 133.4717p
pwr= 14.3935u from= 0. to= 12.8000n

***** job concluded
*****
```

上圖為 lis 檔透過 measure 所量出各個 pattern 的 delay，
由結果得知第 3 組訊號 delay=134.0775ps 為最長(紅框中
顯示 B 由 0110 變為 0111 時)，另外可以從紅框中看出
12.8n 內的平均功率約為 14.3925uW。